



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT**  
**CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**HENDRICK SILVA FERREIRA & GUILHERME MIRANDA DE ARAÚJO**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

**BOA VISTA, RR**  
**2024**

## **LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

Avaliação de Barramento de Circuitos Digitais, apresentado como requisito de obtenção de nota parcial da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores - DCC 301.

Orientador: Prof. Dr. Hebert Oliveira Rocha

BOA VISTA, RR

2024

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 -	<i>Flip-Flop JK</i> .....
Figura 2 -	<i>Flip-Flop D</i> .....
Figura 3 -	Multiplexador.....
Figura 4 -	Porta Lógica <i>Xor</i> .....
Figura 5 -	Circuito Completo Somador 8 bits.....
Figura 6 -	Valores de Entrada Somador 8 bits.....
Figura 7 -	Secção de Circuito Somador 8 bits.....
Figura 8 -	Circuito Completo Memória ROM.....
Figura 9 -	Entradas e Saídas Memória ROM.....
Figura 10 -	Valor de Memória.....
Figura 11 -	Memória RAM.....
Figura 12 -	Entradas e Saídas Memória RAM.....
Figura 13 -	Banco de Registradores.....
Figura 14 -	Circuito Completo Somador 8 bits.....
Figura 15 -	Valores de Entrada Somador 8 bits.....
Figura 16 -	Detector de Sequência binária.....
Figura 17 -	Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 1).....
Figura 18 -	Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 2).....
Figura 19 -	Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 3).....

Figura 20 -	Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 4).....
Figura 21 -	ULA 8 bits.....
Figura 22 -	ULA 1 bit.....
Figura 23 -	Extensor de Sinal.....
Figura 24 -	Máquina de Estados .....
Figura 25 -	Conceito Máquina de Estados .....
Figura 26 -	Máquina de Estados (Caso 1).....
Figura 27 -	Máquina de Estados (Caso 2).....
Figura 28 -	Máquina de Estados (Caso 3).....
Figura 29 -	Máquina de Estados (Caso 4).....
Figura 30 -	Máquina de Estados (Caso 5).....
Figura 31 -	Contador Síncrono.....
Figura 32 -	<i>Flip-Flop T</i> .....

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Tabela-Verdade Flip-Flop RS Completa.....
Tabela 2 -	Tabela-Verdade Flip-Flop JK Completa.....
Tabela 3 -	Tabela-Verdade Flip-Flop JK Simplificada.....
Tabela 4 -	Tabela-Verdade Flip-Flop D Completa.....
Tabela 5 -	Tabela-Verdade Flip-Flop D Simplificada.....
Tabela 6 -	Tabela-Verdade Multiplexador.....
Tabela 7 -	Tabela-Verdade XOR.....
Tabela 8 -	Tabela-Verdade Secção de Circuito Somador 8 bits.....
Tabela 9 -	Tabela-Verdade Sequência Binária.....
Tabela 10 -	Tabela-Verdade Máquina de Estados.....

## SUMÁRIO

### SUMÁRIO

#### 1. INTRODUÇÃO

#### 2. COMPONENTES

- 2.1 REGISTRADORES FLIP FLOP D E JK
- 2.2 MULTIPLEXADOR COM 4 OPÇÕES DE ENTRADA
- 2.3 PORTA LÓGICA DO XOR
- 2.4 SOMADOR 8 BITS COM VALOR 4
- 2.5 MEMÓRIA ROM
- 2.6 MEMÓRIA RAM
- 2.7 BANCO DE REGISTRADORES
- 2.8 SOMADOR 8 BITS
- 2.9 DETECTOR DE SEQUÊNCIA BINÁRIA
- 2.10 UNIDADE DE CONTROLE 16 BITS
- 2.11 ULA 8 BITS
- 2.12 EXTENSOR DE SINAL
- 2.13 MÁQUINA DE ESTADOS
- 2.14 CONTADOR SÍNCRONO
- 2.15 DETECTOR DE PARIDADE ÍMPAR
- 2.16 RESOLVENDO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO
- 2.17 DECODIFICADOR DE 7 SEGMENTOS
- 2.18 DETECTOR DE NÚMERO PRIMO

#### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

#### 4. REFERÊNCIAS

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente aos circuitos desenvolvidos para a Avaliação de Barramento da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores DCC 301. Os testes e descrições das lógicas binárias e aritméticas dos circuitos estão dispostos de acordo com as questões da avaliação, por isto não há necessariamente uma relação de complexidade crescente entre as questões e, por isto, a ordem recomendável de leitura do desenvolvimento dos componentes é: Porta Lógica XOR, Multiplexador, Extensor de Sinal, *Flip-Flop JK* e *Flip-Flop D*, Somador de 8 bits com Valor 4, Somador de 8 bits, Contador Síncrono, Banco de Registradores, Memória RAM, Memória ROM, Banco de registradores, Máquina de Estados, ULA 8 bits, Detector de paridade ímpar, Decodificador de 7 segmentos e, por fim, Detector de número primo. O Software utilizado para realizar os testes foi o Software [Logisim](#), mais especificamente a versão 2.7.1(2024).

## 2. COMPONENTES

### 2.1. REGISTRADOR FLIP-FLOP JK E FLIP-FLOP D

Figura 1 - *Flip-Flop JK*


 


Figura 2 - *Flip-Flop D*

 

Os *Flip-Flops* são componentes da arquitetura de computadores que possuem em sua tabela-verdade uma característica destoante de outros componentes, a presença do último valor de saída efetuado pelo componente como próximo valor de saída em determinados casos, mesmo sem conhecimento do valor específico do mesmo, ou seja, desta forma é possível armazenar valores anteriores e trabalhar com os mesmos, podendo alterná-los, negá-los ou mantê-los para o funcionamento de demais circuitos.

#### 2.1.1. Descrição pinos e lógica

O *Flip-Flop JK* possui quatro entradas: J, K, Preset e Clear, fora o Clock, sendo as entradas Preset e Clear correspondentes às respectivas entradas SET e RESET na Figura 1, além disto possui dois valores de saída: Q e ~Q. Por outro lado o *Flip-Flop D* possui apenas três entradas D, Preset e Clear, fora o Clock, e, de forma parecida com o componente *Flip-Flop JK* desenvolvido, as entradas Preset e Clear são correspondentes às respectivas entradas SET e RESET na Figura 2, e também



possui dois valores de saída:  $Q$  e  $\sim Q$ . O modelo escolhido de *Flip-Flop* JK e *Flip-Flop* D foi o modelo Chefe-Servente, que divide o *Flip-Flop* em duas partes, como visto na Figura 3, onde existem dois *Flip-Flop* RS, uma versão mais simples de *Flip-Flop*, conectados, onde o Clock do *Flip-Flop* Servente é negado, impedindo o erro no caso de entradas 1 e 1, originalmente presente em *Flip-Flops* RS, como é demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Tabela-Verdade Flip-Flop RS Completa

R	S	Qant	Qs
0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	1	0	ERRO
1	1	1	ERRO

### 2.1.2. Testes do componente

Ao realizar os testes foi possível gerar as tabelas-verdade do circuito do *Flip-Flop* JK e do circuito do *Flip-Flop* D e, após isto, simplificá-lo, como pode ser visto nas tabelas Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5, onde o valor Qant está relacionado ao valor de Q anterior e Qs está relacionado saída do valor de Q atual.

Tabela 2 - Tabela-Verdade Flip-Flop JK Completa

J	K	Qant	Qs
0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabela 3 - Tabela-Verdade Flip-Flop JK Simplificada

J	K	Qs
0	0	Qant
1	0	1
0	1	0
1	1	$\sim$ Qant

Tabela 4 - Tabela-Verdade Flip-Flop D Completa


D	Qant	Qs
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Tabela 5 - Tabela-Verdade Flip-Flop D Simplificada

D	Qs
0	0
1	1

## 2.2. MULTIPLEXADOR COM 4 OPÇÕES DE ENTRADA

Figura 3 - Multiplexador

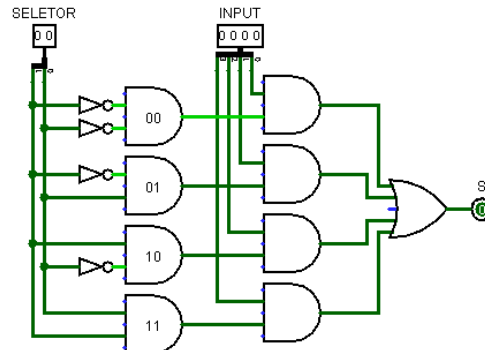

O multiplexador é um componente extremamente comum em arquiteturas de computadores, pois é responsável por controlar o fluxo de dados em circuitos digitais.

### 2.2.1. Descrição pinos e lógica

O multiplexador possui duas entradas, INPUT e o SELETOR, possuindo, respectivamente 4 e 2 bits cada, além disto possui uma saída, S. O componente é responsável pelo desvio de fluxo em um circuito, ou seja, o valor de cada saída em um multiplexador será igual ao input apenas caso o valor do seletor desvie a corrente no sentido do mesmo.

### 2.2.2. Testes do componente


Ao realizar os teste com o multiplexador foi possível gerar um tabela-verdade como pode ser visto nas tabelas Tabela 6, sendo “X”, “Y”, “Z” e “W” os valores dos bits de INPUT, que variam de acordo com a entrada do dada pelo funcionamento do circuito.

Tabela 6 - Tabela-Verdade Multiplexador

INPUT	SELETOR	S
XYZW	00	X
XYZW	01	Y
XYZW	10	Z
XYZW	11	W

## 2.3. PORTA LÓGICA DO XOR

Figura 4 - Porta Lógica *Xor*

 

O componente *Xor* é um componente comumente utilizado em diversas arquiteturas de circuitos digitais, pois o mesmo obriga que apenas um dos valores seja verdadeiro para que a saída também seja.

### 2.3.1. Descrição pinos e lógica

O componente *Xor*, também conhecido como “ou exclusivo” funciona com a junção de dois componentes do tipo E, onde as entradas são negadas de forma alternada e seus resultados após o componente E são conectados à um único componente OU, desta forma, OU o primeiro valor (neste caso, o input A) é igual a 1 e o segundo valor (neste caso, o input B) é igual a 0, OU o primeiro valor é igual a 0 e o segundo valor é igual a 1, para que a saída final seja verdadeira.

### 2.3.2. Testes do componente

A tabela verdade do componente XOR já era previamente conhecida, pois o mesmo é utilizado em diversas outras arquiteturas, como é demonstrado por [Metrópole Digital](#), na publicação “[Circuitos Exclusive-OR \(XOR\) e Exclusive-NOR \(XNOR\)](#)”, e, após teste, foi possível obter os mesmos resultados, como é demonstrado na Tabela 8.

Tabela 7 - Tabela-Verdade XOR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## 2.4. SOMADOR 8 BITS COM VALOR 4

Figura 5 - Circuito Completo Somador 8 bits


 


Figura 6 - Valores de Entrada Somador 8 bits

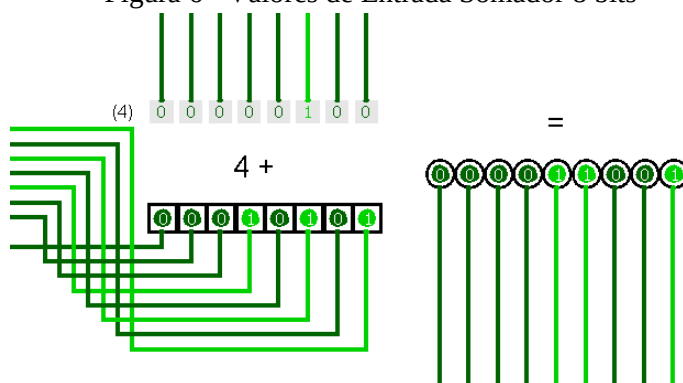

O Somador é um componente aritmético que soma valores binários utilizado para efetuar cálculos pelo computador, sendo que o seu tamanho varia de acordo com a quantidade de bits dos valores de entrada.

### 2.4.1. Descrição pinos e lógica

O funcionamento do Somador de 8 bits pode ser entendido a partir do funcionamento de uma seção do mesmo, como pode ser visto na Figura 7, que possui três valores de entrada de 8 bits, A, B, e Cin, sendo A e B os valores de entrada atuais e Cin o valor excedente da soma da seção anterior, além disto possui duas saídas de 1 bit, S e Cout, onde o valor de S corresponde ao valor da soma e Cout corresponde ao valor excedente da soma atual. Neste circuito o componente XOR 1 impede que soma de dois valores iguais a 1 provenientes de A e B resultem em 1, pois 1+1 em binário, diferente do sistema decimal comumente utilizado, resulta em 10, não em 2, pois o valor 2 não existe no sistema binário, da mesma forma o componente XOR 2 impede que, caso o valor do XOR 1 seja igual a 1 e o valor de Cin seja igual a 1, que o valor de S seja igual a 1. O Grupo de E determina o valor de Cout, de forma que caso o valor de A e B sejam iguais a 1, ou caso A ou B sejam iguais a 1 e Cin seja igual a 1, então o Cout será igual a 1, como pode observado na Tabela 9.

Figura 7 - Secção de Circuito Somador 8 bits

 


Tabela 8 - Tabela-Verdade Secção de Circuito Somador 8 bits

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

#### 2.4.2. Testes do componente

O circuito do Somador de 8bits é formado por diversas secções de somador, presente na Figura 7, encadeadas, como demonstrado na Figura 5, de forma que 8 valores de 1 bit de entrada (ou uma única entrada de 8 bits) e o valor fixo de 100 (que equivale ao valor 4 em binário), são somados, como demonstrado na Figura 6.

## 2.5. MEMÓRIA ROM

Figura 8 - Circuito Completo Memória ROM

 


Figura 9 - Entradas e Saídas Memória ROM


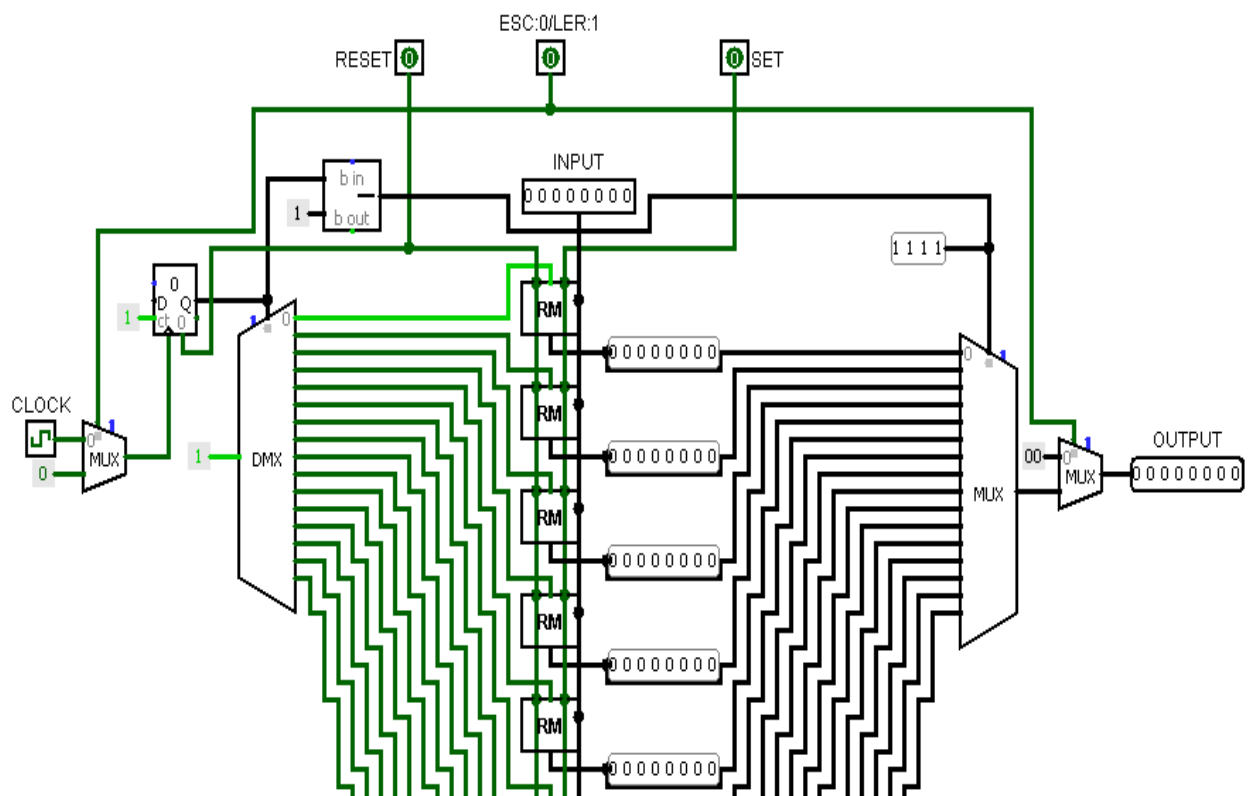


Figura 10 - Valor de Memória

 

A Memória ROM é uma memória que guarda instruções de forma sequencial, gerando algo parecido com um “histórico”, conceito comum em outras tecnologias, de forma que as instruções anteriores possam ser consultadas.



### **2.5.1. Descrição pinos e lógica**

A Memória ROM, que possui o circuito presente na Figura 8, é uma memória sequencial, ou seja, guarda os valores de entrada em sequencia, neste caso uma pseudo-instrução de 8 bits foi adotada, com 16 espaços de memória disponíveis. O fluxo do circuito se inicia na entrada Ler/Esc, presente na Figura 9, que determina se a operação será de leitura ou escrita de valores na memória, em caso de escrita, o fluxo pode ser observado iniciando no multiplexador conectado com o Clock, que, caso a entrada Ler/Esc seja 0, o Contador Síncrono de 4 bits é incrementado, determinando o seletor no desmultiplexador com entrada constante 1, armazenando o valor de INPUT no Valor de Memória, representado na Figura 10, correto, salvando bit a bit em cada *Flip-Flop D* presente no mesmo. Caso a entrada Ler/Esc seja igual a 1, o valor atual do Contador Síncrono é decrementado em 1, enviando para o valor de saída OUTPUT a última instrução registrada.

### **2.5.2. Testes do componente**

Após testes um problema de escrita de valores pôde ser percebido, pois o valor de entrada do principal do desmultiplexador, assim como o seu Seletor eram energizados ao mesmo tempo, gerando um erro no programa e salvando o mesmo valor em dois Valores de Memória diferentes, no entanto, ao energizar apenas o seletor do desmultiplexador com o valor do Contador Síncrono e atribuindo a entrada principal o valor fixo 1.

## 2.6. MEMÓRIA RAM

Figura 11 - Memória RAM


 


Figura 12 - Entradas e Saídas Memória RAM

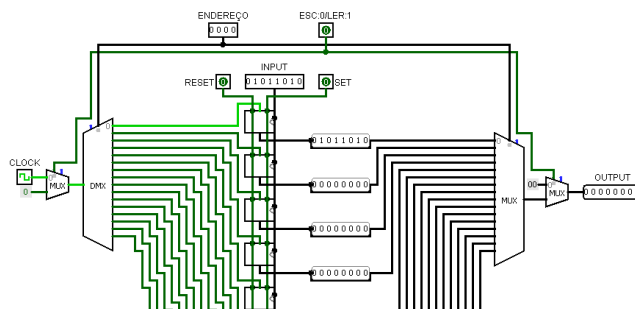

Diferente da Memória ROM, a Memória RAM é uma memória que guarda instruções de forma não-sequencial, ou seja, o local onde o valor será armazenado é designado pela entrada de Endereço.


### 2.6.1. Descrição pinos e lógica

A Memória RAM é uma memória não-sequencial, ou seja, guarda os valores de entrada de acordo com o endereço que lhe é atribuída, neste caso um valor de 8 bits foi adotado, com 16 espaços de memória disponíveis. O fluxo do circuito se inicia na entrada

Ler/Esc, presente na Figura 12, que determina se a operação será de leitura ou escrita de valores na memória, em caso de escrita, o fluxo pode ser observado iniciando no multiplexador conectado com o Clock, que, caso a entrada Ler/Esc seja 0, o valor de Clock é atribuído ao desmultiplexador e o sinal é enviado ao endereço determinado pela entrada Endereço, armazenando o valor de INPUT no Valor de Memória, presente na Figura 10 designado. Caso a entrada Ler/Esc seja igual a 1 o valor de Endereço é atribuído ao seletor do multiplexador conectado com os Valores de Memória, que irá se conectar com multiplexador que conectado com o OUTPUT, que irá selecionar a saída da memória por conta da entrada Ler/Esc, que é conectada ao seu seletor e irá enviar o valor para a saída OUTPUT.

## 2.7. BANCO DE REGISTRADORES

Figura 13 - Banco de Registradores

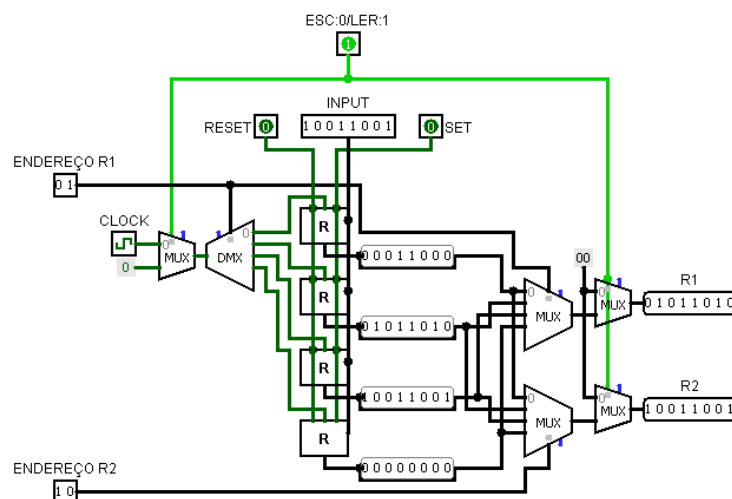

O Banco de Registradores armazena valores para serem utilizados em tempo de execução, realizando operações lógicas e aritméticas com os mesmos.

### 2.7.1. Descrição pinos e lógica

O Banco de Registradores, representado na Figura 13, tem seu funcionamento parecido com a Memória RAM, usando de demultiplexadores e multiplexadores, com o auxílio de entradas de endereço para armazenar valores em Registradores, que possuem o mesmo circuito do Valor de Memória, presente na Figura 10, sendo sua maior diferença a quantidade de entradas e saídas, pois o mesmo possui duas entradas de endereço, ENDEREÇO R1 e ENDEREÇO R2, ambos com 2 bits, uma entrada de valor, INPUT e uma entrada de controle, Ler/Esc, além disso possui duas saídas de valores, R1 e R2. Quando o

valor de Ler/Esc é igual a 0 o valor de ENDEREÇO R1 é utilizado para selecionar o Registrador para ser salvo o valor de INPUT, por outro lado caso o valor de Ler/Esc seja igual a 1, o valor da saída R1 será igual ao valor do Registrador no endereço da entrada ENDEREÇO R1, da mesma forma o valor da saída R2 será igual ao valor do Registrador no endereço da entrada ENDEREÇO R2.

## 2.8. SOMADOR 8 BITS

Figura 14 - Circuito Completo Somador 8 bits


 


Figura 15 - Valores de Entrada Somador 8 bits

 

Assim como no ponto 2.4, que também se trata de um Somador 8 bits, o Somador 8 bits de dois valores quaisquer de 8 bits é um componente aritmético que soma valores binários utilizado para efetuar cálculos pelo computador.

### 2.8.1. Descrição pinos e lógica

Da mesma forma que no ponto 2.4.1 o funcionamento do Somador de 8 bits pode ser entendido a partir do funcionamento de uma secção do mesmo, possuindo como único diferencial neste caso que não há valores fixos de entrada, podendo somar dois valores de 8 bits quaisquer.

### 2.8.2. Testes do componente

O circuito do Somador de 8bits é formado por diversas secções de somador, presente na Figura 7, encadeadas, como demonstrado na Figura 14, onde dois valores de 8 bits quaisquer são somados, como demonstrado na Figura 15.

## 2.9. DETETOR DE SEQUÊNCIA BINÁRIA

Um **detector de sequência binária** é um circuito digital que identifica uma sequência específica de bits em um fluxo de dados binários. Quando a sequência desejada é detectada, o circuito gera uma saída indicando que a sequência foi encontrada.

---

### Componentes Principais

1. **Entrada:** Um único bit de dados (X) que chega a cada ciclo de clock.
2. **Estado Atual:** O circuito mantém informações sobre os bits já vistos usando **flip-flops**.
3. **Saída:** Um sinal binário (Z) que é ativado (1) quando a sequência é detectada.
4. **Máquina de Estados Finitos (FSM):** Controla a lógica de transição de estados, dependendo do histórico da entrada.

---

### Funcionamento Geral

- O detector verifica os bits que chegam em série, comparando-os com a sequência-alvo.
  - Um **estado inicial** é usado para começar a detecção.
  - Cada entrada de bit causa uma **transição de estado** baseada no próximo bit e no estado atual.
  - Quando todos os bits da sequência-alvo são correspondidos, a saída Z=1 é ativada.
-

## Exemplo: Detector da sequência "1011"

### Estados

Os estados representam o progresso na detecção da sequência:

- **Estado S0:** Nenhum bit da sequência foi reconhecido.
- **Estado S1:** O primeiro "1" foi detectado.
- **Estado S2:** A sequência "10" foi detectada.
- **Estado S3:** A sequência "101" foi detectada.
- **Estado S4:** A sequência "1011" foi detectada.

### Transições de Estados

1. Partindo de S0:
  - Entrada X=1: Vai para S1.
  - Entrada X=0: Permanece em S0.
2. Partindo de S1:
  - Entrada X=0: Vai para S2.
  - Entrada X=1: Permanece em S1.
3. Partindo de S2:
  - Entrada X=1: Vai para S3.
  - Entrada X=0: Retorna para S0.
4. Partindo de S3:
  - Entrada X=1: Vai para S4 (sequência detectada).
  - Entrada X=0: Vai para S2.
5. Partindo de S4:
  - Entrada X=1: Permanece em S1 (reinicia a detecção).
  - Entrada X=0: Vai para S0.

### Implementação

Um detector de sequência pode ser implementado usando:

1. **Flip-flops:** Para armazenar os estados.
2. **Portas lógicas:** Para determinar as transições entre estados com base na entrada.
3. **Circuitos combinacionais:** Para gerar a saída.

### Diagrama FSM (Máquina de Estados Finitos)

O diagrama mostra os estados e transições, ajudando a projetar o circuito lógico.

### Aplicações

1. **Detecção de padrões em comunicação digital:** Encontrar sequências específicas em fluxos de dados.
2. **Circuitos de controle:** Responder a padrões de entrada em sistemas embarcados.
3. **Sistemas de criptografia:** Detectar marcas ou assinaturas binárias específicas.

Se precisar de um exemplo prático ou do circuito lógico, posso ajudar a detalhar!

Figura 16 – Detector de sequência binária


 


Tabela 9 – Tabela sequência binária

A	X
0	0
1	0

2.10. UNIDADE DE CONTROLE 16 BITS

Figura 16 - Unidade de Controle 16 bits

 

Unidade de Controle de 16 bits ordena os valores de entradas para o controle de outros componentes de um Processador de 16 bits.

### 2.10.1. Descrição pinos e lógica

A unidade de Controle 16 bits funciona a partir da saída de valores de “*flags*” periódicos de acordo com o valor de entrada de código de instrução. As *flags* são trilhas que são responsáveis por controlar outros componentes no sistema, desta forma, cada classe de instrução possui diferentes ordens de diferentes *flags* para o seu ideal funcionamento.

### 2.10.2. Testes do componente

Figura 17 - Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 1)

 




Figura 18 - Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 2)

 


Figura 19 - Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 3)


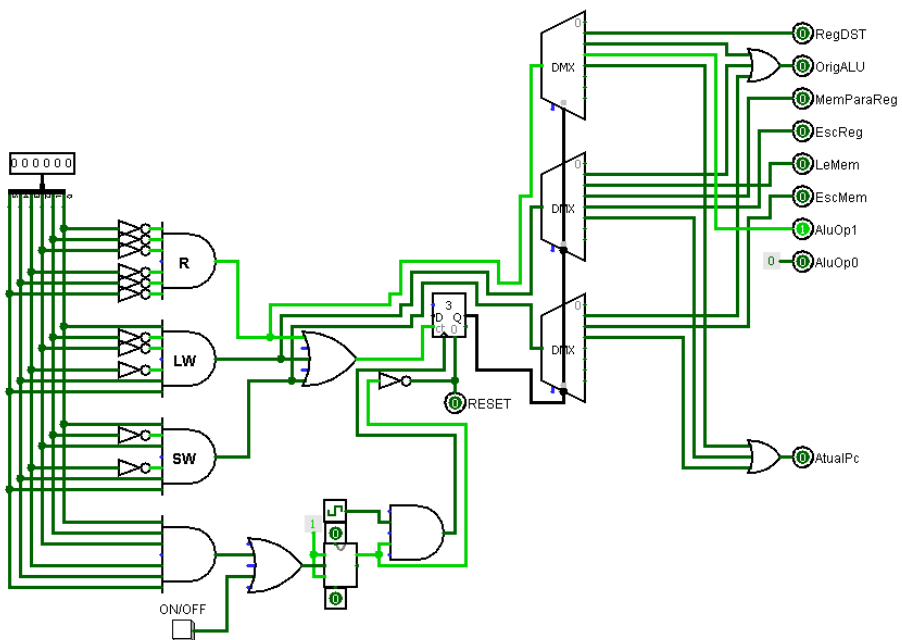


Figura 20 - Unidade de Controle 16 bits Classe R (Caso 4)

 

Após os testes da Unidade de Controle 16 bits, presentes nas figuras Figura 17, Figura 18, Figura 19 e Figura 20, realizando uma instrução de classe R foi possível perceber que as *flags* RegDST, OrigALU, AluOp1 e AtualPC foram utilizadas.

## 2.11. ULA 8 BITS

Figura 21 - ULA 8 bits


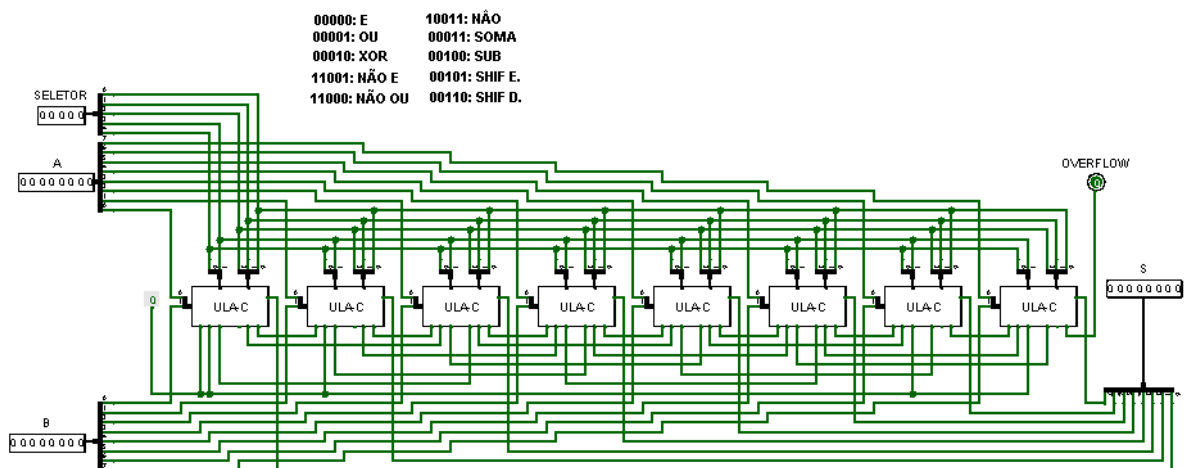


Figura 22 - ULA 1 bit

 

A ULA 8 bits, Figura 21, é formada por 8 ULAs de 1 bit, Figura 22, de forma que o valor final de OUTPUT é formado pelo conjunto de valores calculados por cada ULA de 1 bit formando um valor de saída de 8 bits.

### 2.11.1. Descrição pinos e lógica

A ULA de 1 bit possui oito valores de entrada, A, B, SA, SB, Cin, CinShiftE, CinShiftD, que possuem 1 bit e SELETOR, que possui 3 bits. As entradas A, B, SA, SB correspondem aos bits de entrada, sendo A e B os bits para cálculo, SA e SB para selecionar se os valores A e B serão negados, as entradas Cin, CinShiftE, CinShiftD são entradas de controle aritmético, sendo que seus valores advem de outras ULAs de 1 bit, e, por último o SELETOR é responsável por selecionar a operação a ser realizada, além disto, a ULA de 1 bit possui 3 valores de saída, S, Cout, CoutShiftE e CoutShifD, de forma que o valor de saída S corresponde ao valor final da operação aritmética, o valor Cout corresponde ao valor excedente da operação e os valores CoutShiftE e CoutShifD, são utilizados para realizar o *Shift* de dados binários para esquerda e direita respectivamente.

### 2.11.2. Testes do componente


Tabela 10 - Tabela-Verdade Códigos ULA

CÓDIGO	OPERAÇÃO
00000	E
00001	OU
00010	XOR
11001	NÃO E
11000	NÃO OU
10011	NÃO
00011	SOMA
00100	SUBTRAÇÃO
00101	SHIFT ESQUERDA
00110	SHIFT DIREITA

Ao estruturar as ULAs de 1 bit é possível passar uma única entrada de SELETOR que servirá para todas as ULAs de 1 bit e dividir bit a bit os valores de A e B e, após isto, agrupar os valores em uma única saída OUTPUT. Os códigos correspondentes as operações aritméticas estão relacionados na Tabela 10.

### 2.12. EXTENSOR DE SINAL 4 PARA 8 BITS

Figura 23 - Extensor de Sinal

 

O Extensor de Sinal de 4 para 8 bits é útil para transformar um valor previamente obtido para um tamanho maior de instrução, quando isto é necessário para o funcionamento do circuito, existindo

dois tipos de extensão: extensão de valor 0 e extensão de valor 1, completando o bits excedentes com o valor do tipo de extensão.

### 2.12.1. Descrição pinos e lógica

O Extensor de Sinal, Figura 23, possui duas entradas Tipo de Extensão, que possui 1 bit e INPUTS, que possui 4 bits e apenas uma saída, Sinal Final, que possui 8 bits, de forma que os bits da entrada INPUTS ocupam os quatro últimos bits do Sinal Final e o valor repetido da entrada Tipo de Extensão nos quatro primeiros bits do Sinal Final.

### 2.12.2. Testes do componente

O valor “XXXX” da entrada INPUTS significam que dependem do funcionamento do circuito em conexão com o extensor de sinal, desta forma os resultados do Extensor de Sinal serão “0000XXXX” se o valor de Tipo de Extensão for 0 e serão “1111XXXX” se o valor de Tipo de Extensão for 1.

## 2.13. MÁQUINA DE ESTADOS

Figura 24 - Máquina de Estados


 


Figura 25 - Conceito Máquina de Estados

 

Uma Máquina de Estados é, resumidamente, uma máquina que devolve determinados valores dependendo do momento e se move de diferentes formas dependendo de uma determinada entrada. Esta Máquina de Estados não é nomeada, por isto lhe nomeei “Máquina de Estados”.

### 2.13.1. Descrição pinos e lógica

A Máquina de Estados, presente na Figura 24, é baseada no conceito de máquina de estados da Figura 25, desta forma pressupõe-se as verdades: “Caso não haja estado atual, A torna-se o estado atual”, “Se o estado atual for A e  $P = 1$ , o estado atual torna-se B”, “Se o estado atual for B e  $P = 1$ , o estado atual torna-se C”, “Se o estado atual for C e  $P = 1$ , o estado atual torna-se D”, “Se o estado atual for D e  $P = 1$ , o estado atual torna-se B”, “Se o estado atual for D e  $P = 0$ , o estado atual torna-se A”, “Se A, ou B, ou C forem verdadeiro e  $P =$ , o determinado valor verdadeiro mantém-se verdadeiro”, “Se o estado atual for diferente de D, então  $R=0$ ” e, por último, “Se o estado atual for D, então  $R=1$ ”.

### 2.13.2. Testes do componente

Figura 26 - Máquina de Estados (Caso 1)

 


Figura 27 - Máquina de Estados (Caso 2)

 


Figura 28 - Máquina de Estados (Caso 3)

 


Figura 29 - Máquina de Estados (Caso 4)

 


Figura 30 - Máquina de Estados (Caso 5)

 


Tabela 11 - Tabela-Verdade Máquina de Estados

P	A	B	C	D	PRX E	R
0	0	0	0	0	A	0
1	0	0	0	0	A	0
0	1	0	0	0	A	0
1	1	0	0	0	B	0
0	0	1	0	0	B	0
1	0	1	0	0	C	0
0	0	0	1	0	C	0
1	0	0	1	0	D	0





### 2.14.1. Descrição pinos e lógica

Figura 32 - *Flip-Flop T*

 


Tabela 12 - Tabela-Verdade *Flip-Flop T* Completa

T	Qant	Qs
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 13 - Tabela-Verdade *Flip-Flop T* Simplificada

T	Qs
0	Qant
1	$\sim Qant$


O contador Síncrono desenvolvido possui 4 bits e, consequentemente, quatro *Flip-Flops T*, presente na Figura 32, demonstrado na Figura 31, que, após ser desenvolvido e testado gerou a tabela-verdade Tabela 11 e, após simplificação, gerou a Tabela 12, desta forma o contador atribui o valor 1 a entrada do *Flip-Flop T* apenas quando todos os valores anteriores são iguais a 1, alternando-o, com exceção do último *Flip-Flop T*, que sempre alterna o seu valor.

### 2.14.2. Testes do componente

Os valores do Contador Síncrono são obtidos pela propriedade de alternância de valores anteriores do *Flip-Flop T*, de forma que é possível atribuir entradas iguais a 1 quando valores também sejam iguais a 1, de forma parecida com um Somador.

## 2.15 DETECTOR DE PARIDADE ÍMPAR

Figura 32 – Destector de paridade ímpar

 

Um detector de paridade ímpar é um circuito lógico usado para verificar a paridade (número de bits "1") de uma sequência binária. A paridade ímpar significa que o número de bits "1" deve ser ímpar. Se o número de bits "1" na sequência de entrada for ímpar, o detector indicará que a sequência tem paridade ímpar. Caso contrário, se o número de bits "1" for par, o detector indicará que a sequência tem paridade par.

### Função de Paridade

- **Paridade Ímpar:** A quantidade de bits "1" deve ser ímpar. Exemplo: "101" tem paridade ímpar porque possui 2 bits "1" (número par), mas o bit de paridade deve ser 1 para torná-lo ímpar.
- **Paridade Par:** A quantidade de bits "1" deve ser par. Exemplo: "110" tem paridade par, pois tem 2 bits "1".

## Como Funciona o Detector de Paridade Ímpar

O detector de paridade ímpar verifica se o número de bits "1" na sequência de entrada é ímpar ou não. Se o número de bits "1" for ímpar, o detector indicará um valor de "1", significando que a paridade é ímpar. Se o número de bits "1" for par, o detector indicará "0", significando que a paridade é par.

Para realizar isso, é necessário analisar todos os bits da sequência e determinar sua soma. O detector de paridade pode ser implementado usando uma operação de **XOR** (ou exclusivo), que é particularmente útil para calcular a paridade.

## Aplicações do Detector de Paridade Ímpar

### 1. Verificação de Erros em Sistemas Digitais:

- Em sistemas de comunicação e armazenamento de dados, um detector de paridade é usado para detectar erros simples de transmissão. Se o número de bits "1" em um pacote de dados for diferente da paridade esperada, isso indica que ocorreu um erro.

### 2. Protocolos de Comunicação:

- O detector de paridade ímpar é usado em protocolos de comunicação, como o **paridade ímpar** em protocolos de comunicação serial, para verificar a integridade dos dados transmitidos.

### 3. Armazenamento de Dados:

- Para verificar a integridade dos dados armazenados, os sistemas de memória podem usar bits de paridade para garantir que os dados não tenham sido corrompidos.

## Vantagens e Desvantagens

### Vantagens:

- **Simplicidade:** O detector de paridade ímpar é simples de implementar, geralmente usando apenas portas lógicas XOR.
- **Deteção de Erros:** Ele pode detectar erros de transmissão simples, como a mudança de um bit.

### Desvantagens:

- **Não Detecta Todos os Erros:** O detector de paridade ímpar não pode detectar erros que envolvam um número par de bits corrompidos, pois a soma total de bits "1" pode continuar sendo ímpar mesmo com erros.

- **Não Corrige Erros:** Ele apenas detecta erros, mas não tem a capacidade de corrigir os erros.

Tabela 14 - Tabela verdade detector de paridade ímpar

a	b	c	d	x
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

**Espressão Detector de paridade Ímpar**

$$\sim(\sim(a \wedge b) \wedge \sim(c \wedge d))$$

## 2.16 MAPAS DE KARNAUGH

O mapa de Karnaugh (ou K-map) é uma ferramenta gráfica utilizada para simplificar e expressões booleanas. Ele organiza as variáveis e seus valores possíveis em uma tabela, permitindo a visualização rápida de padrões e a simplificação das expressões lógicas. É uma técnica que facilita a redução de funções booleanas, tornando os circuitos digitais mais eficientes em termos de número de portas lógicas.

### Estrutura do Mapa de Karnaugh

- O K-map é uma tabela que organiza as entradas (variáveis) de uma função booleana em uma matriz.

- Cada célula do mapa representa uma combinação possível das variáveis, com a função booleana atribuída a esse valor de entrada.
- As células do mapa contêm os valores de saída (0 ou 1) da função booleana para as combinações de entradas correspondentes.

## Passos para Construir um Mapa de Karnaugh

### 1. Determinar o número de variáveis:

- O número de variáveis determina o tamanho do mapa. Por exemplo:
  - 2 variáveis → Mapa 2x2 (4 células)
  - 3 variáveis → Mapa 2x4 (8 células)
  - 4 variáveis → Mapa 4x4 (16 células)
  - 5 variáveis → Mapa 4x8 (32 células), e assim por diante.

### 2. Preencher o mapa:

- Preencha as células do mapa com os valores de saída (0 ou 1) correspondentes à função booleana para cada combinação de variáveis.

### 3. Agrupar 1s (ou 0s, dependendo da simplificação):

- Para simplificar a expressão booleana, você agrupa os 1s em blocos de potências de 2 (1, 2, 4, 8, etc.). As células de um grupo devem estar em posições adjacentes.
- Os grupos podem ser formados de forma horizontal, vertical ou, se necessário, circular, conectando as células que estão nas bordas opostas do mapa.

### 4. Escrever a expressão simplificada:

- Para cada grupo de 1s, escreva a expressão booleana correspondente. O termo de cada grupo será composto pelas variáveis que não mudam no grupo (as variáveis constantes).

## Exemplo de Mapa de Karnaugh (para 3 variáveis)

Considere a função booleana  $f(A,B,C)=ABC+ABC+ABC$ .

### 1. Passo 1: Determinar o Mapa de Karnaugh para 3 variáveis (A, B, C):

O Mapa de Karnaugh para 3 variáveis possui 8 células. As variáveis B e C são as variáveis de controle, e A será a variável mais significativa. O mapa fica assim:

AB \ C	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

### 2. Passo 2: Preencher o mapa com os valores de saída:

Para a função booleana dada, as células são preenchidas com valores de saída baseados nas combinações das variáveis A, B e C.

### 3. Passo 3: Agrupar os 1s:

Agora, vamos agrupar os 1s em blocos de potências de 2.

- O grupo de 4 células que contém 1s pode ser formado entre as células (00, 11), (01, 10), (11, 01), (11, 10).

### 4. Passo 4: Escrever a expressão simplificada:

Para o grupo de 4 células, observe que a variável C está sempre 1, e A e B são ambas 1. Assim, o grupo é simplificado para  $B \cdot C$ .

## Exemplo de Mapa de Karnaugh (para 4 variáveis)

Para uma função booleana de 4 variáveis, como  $f(A,B,C,D)$ , você teria um mapa 4x4 com 16 células.

### Tabela de Mapa de Karnaugh para 4 variáveis (A, B, C, D):

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	0	1
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

---

## Vantagens dos Mapas de Karnaugh

### 1. Simplicidade:

- A simplificação de expressões booleanas usando K-maps é intuitiva e visual, ao contrário de métodos algébricos mais complicados.

### 2. Redução de Gates:

- Ao simplificar as expressões booleanas, você pode reduzir o número de portas lógicas necessárias para implementar uma função, o que resulta em circuitos mais eficientes e econômicos.

### 3. Visualização Rápida:

- O K-map permite que você veja rapidamente padrões e relações entre as variáveis que podem ser agrupados para simplificação.
- 

## Desvantagens dos Mapas de Karnaugh

### 1. Escalabilidade:

- Para funções com muitas variáveis (geralmente mais de 5 ou 6), o mapa pode se tornar difícil de manipular e visualizar devido ao grande número de células.

### 2. Limitação em Funções Complexas:

- Mapas de Karnaugh funcionam bem para simplificar funções com até 6 variáveis. Para funções com mais de 6 variáveis, o número de células cresce muito, tornando o método imprático.

Figura 32 - Mapas Karnaugh

 


Tabela 14 – Tabela verdade Karnaugh

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



## 2.17 DECODIFICADOR DE 7 SEGMENTOS

### Decodificador de 7 Segmentos

O **decodificador de 7 segmentos** é um dispositivo utilizado em sistemas digitais para exibir números e, em alguns casos, letras, utilizando um display composto por 7 LEDs organizados em forma de segmentos. Esse decodificador converte um valor binário de entrada em sinais para acionar os segmentos do display e mostrar o número ou caractere correspondente.

### Estrutura de um Display de 7 Segmentos

Um display de 7 segmentos é composto por 7 LEDs dispostos em forma de um número "8", e cada LED corresponde a um segmento identificado com as letras de **a** a **g**.

- **a, b, c, d, e, f, g** são os 7 segmentos do display.
- Cada segmento pode ser ligado ou desligado para formar números ou caracteres.

### Funcionamento

- Para cada número binário de entrada, o decodificador ativa os segmentos correspondentes para formar o número ou letra no display de 7 segmentos.
- A entrada do decodificador é normalmente um código binário (por exemplo, 4 bits), e o decodificador converte essa entrada para os sinais que controlam quais segmentos serão acesos no display.

### Entradas e Saídas

- **Entradas:** O decodificador recebe um número binário de entrada, que geralmente é de 4 bits. Cada combinação de bits (de 0000 a 1001 para os números de 0 a 9) ativa uma sequência de segmentos.
- **Saídas:** O decodificador fornece 7 saídas (uma para cada segmento do display). Essas saídas ativam ou desativam os segmentos correspondentes para formar os números.

### Exemplo de Decodificação (para o número 3)

Para exibir o número "3", a entrada para o decodificador seria o número binário **0011** (que corresponde ao número 3 no sistema decimal).

- O decodificador de 7 segmentos acionaria os segmentos **a, b, c, d, g**, resultando no número "3" exibido no display.

## Decodificadores Comuns

1. **CD4511**: Um decodificador BCD para 7 segmentos. Ele recebe uma entrada BCD de 4 bits e fornece sinais de controle para os 7 segmentos do display.
2. **74LS47**: Outro exemplo de decodificador BCD para 7 segmentos. Ele converte entrada das binárias codificadas em decimal (BCD) para controlar um display de 7 segmentos.

## Funcionamento do Circuito

Um **decodificador BCD para 7 segmentos** pode ser implementado usando uma tabela de correspondência ou lógica combinatória, onde você utiliza portas lógicas para implementar a ativação correta de cada segmento para os valores binários de entrada.

---

## Aplicações

- **Displays Digitais**: Usados em relógios digitais, calculadoras, medidores, termômetros digitais e outros dispositivos que exibem números.
- **Contadores e Indicadores**: Utilizado em sistemas que necessitam exibir contagens ou valores numéricos de forma clara.
- **Sistemas de Comunicação**: Para mostrar status ou valores de forma legível em interfaces digitais.

Figura 33 – *Detector de 7 segmentos*


 


Tabela 15 – Tabela verdade detector 7 segmento

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Logo após obtermos a tabela verdade e suas expressões simplificadas, cria-se o circuito combinacional com portas lógicas AND, OR e NOT, porém, sem que a saída esteja ligada a algo. Logo, acrescentamos o display de 7 segmentos que cada entrada é ligada a saída que do circuito combinacional que representa uma parte do display.

Figura 33 - circuito combinacional com portas lógicas AND, OR e NOT

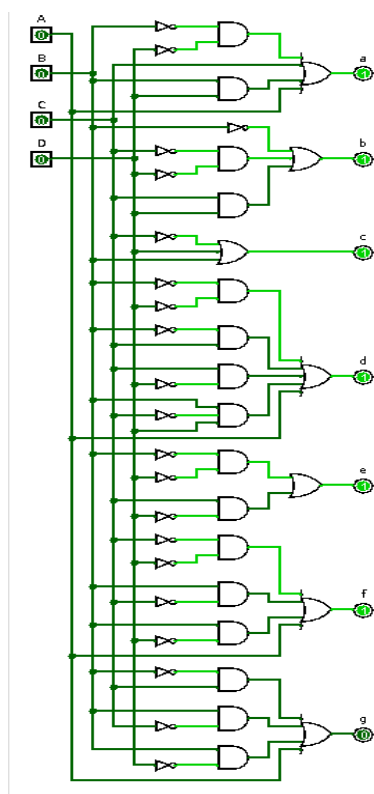

## 2.18 DETECTOR DE NÚMERO PRIMO

Um **detector de número primo** é um sistema ou circuito lógico projetado para verificar se um número fornecido é um número primo ou não. Um número primo é um número natural maior que 1 que tem exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos, enquanto 4, 6, 8, 9 e 10 não são.

### Como Funciona um Detector de Número Primo?

O funcionamento básico de um detector de número primo envolve testar se o número dado tem divisores diferentes de 1 e ele mesmo. Se o número tiver mais de dois divisores, ele não é primo.

#### Passos para Detectar se um Número é Primo:

**1. Entrada do Número:**

- O número a ser verificado é dado como entrada. Pode ser um número inteiro de N bits.

**2. Divisão por Números Menores:**

- O detector começa dividindo o número de entrada (digamos N) por todos os números menores que N, geralmente de 2 até N. Isso ocorre porque um número não pode ter divisores maiores que sua raiz quadrada (exceto ele mesmo).

**3. Verificação de Resto:**

- Para cada divisão, verifica-se se o resto da divisão é 0. Se o número for divisível por algum número dentro desse intervalo, o número não é primo e o detector retorna "não primo".

**4. Resultado:**

- Se não encontrar nenhum divisor entre 2 e N, então o número é primo, e o detector retorna "primo".

### Algoritmo Básico

Aqui está um pseudocódigo básico para um detector de número primo em python:

**função é\_primo(n):**

**se** n <= 1:

**retorna** FALSO

**para** i de 2 até sqrt(n):

**se** n % i == 0:

**retorna** FALSO

**retorna** VERDADEIRO

## Implementação com Lógica Combinatória (Circuitos)

Em um nível de hardware, a detecção de números primos pode ser implementada por meio de lógica combinatória ou uma máquina de estados finitos (FSM) que executa a verificação de divisibilidade. O processo seria:

### 1. Entrada Binária:

- O número N é representado em formato binário e dado como entrada para o sistema.

### 2. Circuitos de Comparação:

- Circuitos de comparação verificam se o número N é divisível por qualquer número menor que N. Isso pode ser feito por circuitos que realizam divisões e verificam os restos.

### 3. Decisão:

- Se o número N for divisível por qualquer número, a saída do circuito indicará que o número não é primo.
- Se não for divisível por nenhum número, a saída do circuito indicará que o número é primo.

## Exemplo de Detecção de Número Primo:

Entrada: 11

1. **Divisores possíveis:** Verificar divisores de 2 até 11, ou seja, 2, 3.
2. **Divisão:**
  - 11 dividido por 2: o resto não é 0.
  - 11 dividido por 3: o resto não é 0.
3. Como não há divisores que resultam em um resto de 0, o número 11 é primo.

Entrada: 10

1. **Divisores possíveis:** Verificar divisores de 2 até 10, ou seja, 2, 3.
2. **Divisão:**
  - 10 dividido por 2: o resto é 0.
3. Como 10 é divisível por 2, o número 10 não é primo.

## Algoritmos de Detecção de Primos Mais Eficientes

Embora o método acima funcione, há algoritmos mais eficientes para a detecção de números primos, especialmente para números grandes, como:

### 1. Algoritmo de Crivo de Eratóstenes:

- Um algoritmo eficiente para encontrar todos os números primos até um determinado limite. Ele elimina múltiplos de cada número primo, deixando apenas números primos na lista.

### 2. Teste de Primalidade de Miller-Rabin:

- Um teste probabilístico de primalidade que é eficiente para números grandes, usado frequentemente em criptografia.

### 3. Algoritmo de Primalidade AKS:

- Um algoritmo determinístico que verifica se um número é primo em tempo polinomial.

## Exemplo de Circuito Digital para Detector de Número Primo

Para circuitos digitais, podemos usar uma série de portas lógicas, como portas AND, OR, NOT e XOR, para implementar a lógica de verificação de divisibilidade. O circuito pode:

1. Realizar divisões por diferentes números até N.
2. Comparar o resto das divisões.
3. Usar um comparador para verificar se o resto é 0.
4. Se encontrar um divisor, acionar um sinal para indicar que o número não é primo.

## Vantagens do Detector de Número Primo

- **Automatização:** Um detector de número primo automatiza o processo de verificação, o que é útil em sistemas embarcados ou de criptografia.
- **Eficiência:** Detectores eficientes podem lidar com números grandes de maneira rápida, especialmente quando combinados com algoritmos avançados.

Figura 34 - Detector de número primo

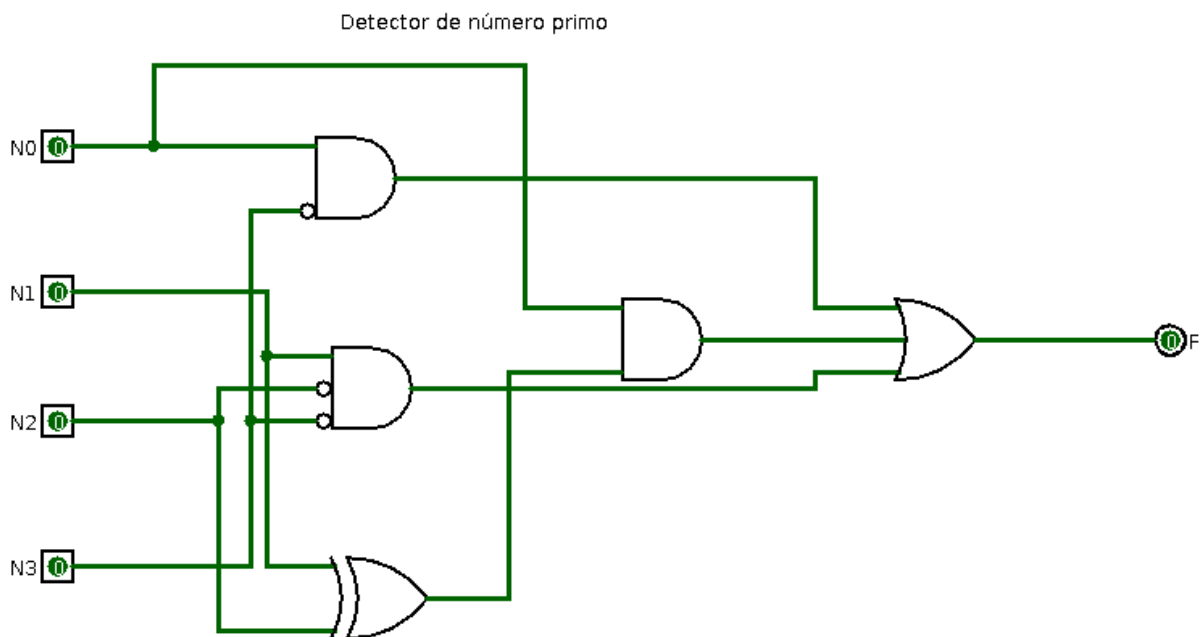


Tabela Verdade detector de número primo

N3	N2	N1	N0	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

### **3. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O trabalho foi uma reaproveitação da atividade de barramento do semestre passado de AOC pois não consegui nota para aprovação da matéria mas pude tá reaproveitando o trabalho, este semestre foi quase o mesmo de antes com alguns diferencias como detector de sequência binária, detector de número primo e decodificador de 7 segmentos. Agradeço ao professor Herbert pela oportunidade e espero que neste semestre eu consigo a aprovação da matéria.



#### **4. REFERÊNCIAS**

Canal Tell Moitas, <https://www.youtube.com/@tellmoitas9661>

Site Filipe Flop, <https://www.filipeflop.com/blog/entendendo-o-flip-flops/>

Site Metr pole Digital, <https://materialpublic.imd.ufrn.br/>

Biblioteca UFRR, <https://ufrn.br/bibliotecas/>